# Дисциплина "Архитектура ЭВМ" Лабораторная работа №4 по теме "Исследование синхронных счетчиков"


Работу выполнил: Керимов Ахмед

ИУ7-44Б

Цель работы — изучение принципов построения счетчиков, овладение методом синтеза синхронных счетчиков, экспериментальная оценка динамических параметров счетчиков, изучение способов наращивания разрядности синхронных счетчиков.
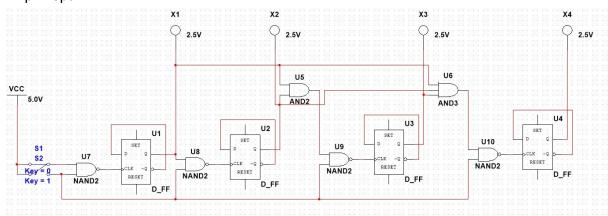
### Задание 1

Четырехразрядный синхронный суммирующий счетчик с параллельным переносом на Т-триггерах



## Задание 2

Вариант 9: 0,1,3,4,5,7,8,10,11,12

Q3	Q2	Q1	Q0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	λ	0	λ	0	λ	1	λ
0	0	0	1	0	0	1	1	0	λ	0	λ	1	λ	λ	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	1	1	0	1	0	0	0	λ	1	λ	λ	1	λ	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	λ	λ	0	0	λ	1	λ
0	1	0	1	0	1	1	1	0	λ	λ	0	1	λ	λ	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	1	1	0	0	0	1	λ	λ	1	λ	1	λ	1
1	0	0	0	1	0	1	0	λ	0	0	λ	1	λ	0	λ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	0	1	0	1	1	λ	0	0	λ	λ	0	1	λ
1	0	1	1	1	1	0	0	λ	0	1	λ	λ	1	λ	1
1	1	0	0	0	0	0	0	λ	1	λ	1	0	λ	0	λ
c7:	-		-	-	-	-	-	-	1. <del>1</del> .0	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	: <del>-</del>
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	- :	-	-	-


#### Минимизация

		J3=q1q2			K3=q2						
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	0	0	0	-	00	λ	λ	λ	-		
01	0	0	1	-	01	λ	λ	λ	1-3		
11	λ	-	-	-	11	1	-	-	-		
10	λ	-	λ	λ	10	0	=	0	0		

	J2	=q0q3   q1!	q3				K2=q1   q3		
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10
00	0	0	1	-	00	λ	λ	λ	-
01	λ	λ	λ	-	01	0	0	1	
11	λ	-	-	-	11	1	-	-	-
10	0	.=	1	0	10	λ	-	λ	λ

	J	1=q0   !q2q	3		K1=q0						
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	0	1	λ	-	00	λ	λ	1	-		
01	0	1	λ	-	01	λ	λ	1	-		
11	0	-	9 <del>.</del>	-	11	λ	-	-			
10	1	-	λ	λ	10	λ	=	1	0		

		J0=q1!q3			K0=q1						
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	1	λ	λ		00	λ	0	1	-		
01	1	λ	λ		01	λ	0	1	-		
11	0	-	-	-	11	λ	-	-	-		
10	0	-	λ	1	10	λ	-	1	λ		

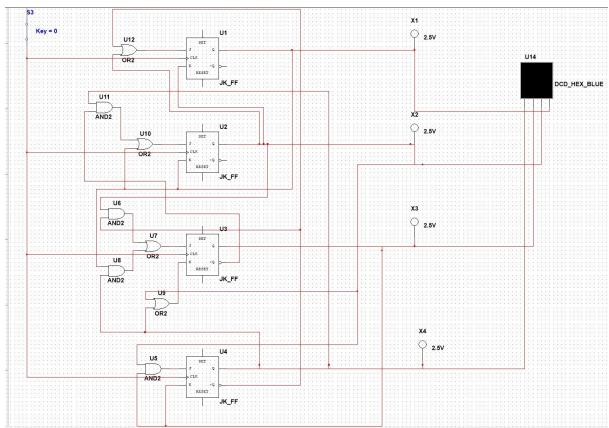


Задание 3

### Счетчик 0..9


Q3	Q2	Q1	Q0	Q3*	Q2*	Q1*	Q0*	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	λ	0	λ	0	λ	1	λ
0	0	0	1	0	0	1	0	0	λ	0	λ	1	λ	λ	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	λ	0	λ	λ	0	1	λ
0	0	1	1	0	1	0	0	0	λ	1	λ	λ	1	λ	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	λ	λ	0	0	λ	1	λ
0	1	0	1	0	1	1	0	0	λ	λ	0	1	λ	λ	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	λ	λ	0	λ	0	1	λ
0	1	1	1	1	0	0	0	1	λ	λ	1	λ	1	λ	1
1	0	0	0	1	0	0	1	λ	0	0	λ	0	λ	1	λ
1	0	0	1	0	0	0	0	λ	1	0	λ	0	λ	λ	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Минимизация


минимиз	ация										
		J3=q0q1q2	2				K3=q0				
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	0	0	0	0	00	λ	λ	λ	λ		
01	0	0	1	0	01	λ	λ	λ	λ		
11	-	-	-	-:	11	-	=:	-	-		
10	λ	λ	-	-	10	0	1	-	-		
		J2=q0q1					K2=q0q1				
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	0	0	1	0	00	λ	λ	λ	λ		
01	λ	λ	λ	λ	01	0	0	1	0		
11	-	-	-	-1	11	-	=1	-	8 <b>-</b>		
10	0	0	-		10	λ	λ	-	-		
		J1=q0!q3			K1=q0						
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	0	1	λ	λ	00	λ	λ	1	0		
01	0	1	λ	λ	01	λ	λ	1	0		
11	-	-	-	-	11	:=	-	-	-		
10	0	0	-	-	10	λ	λ	-	-		
		J0=1					K0=1				
q3q2\q1q0	00	01	11	10	q3q2\q1q0	00	01	11	10		
00	1	λ	λ	1	00	λ	1	1	λ		
01	1	λ	λ	1	01	λ	1	1	λ		
11	=:	-	:=	-	11	-	-	-	:=:		
VIII THE					90.7504						

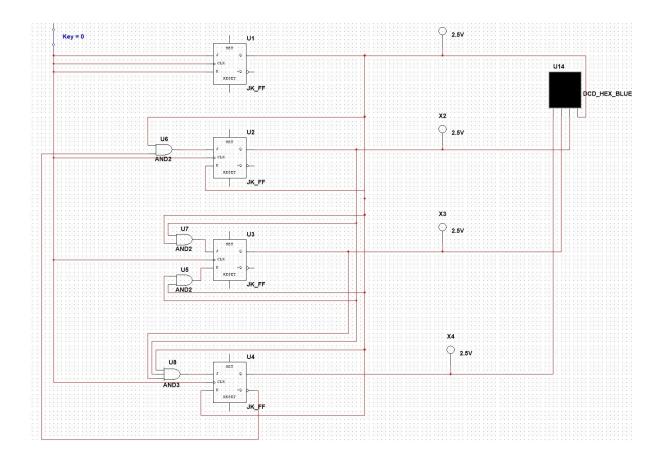

Задание 4

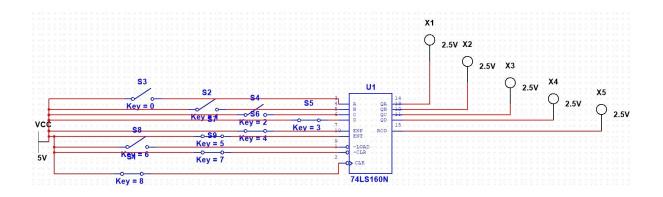

## Задание 5

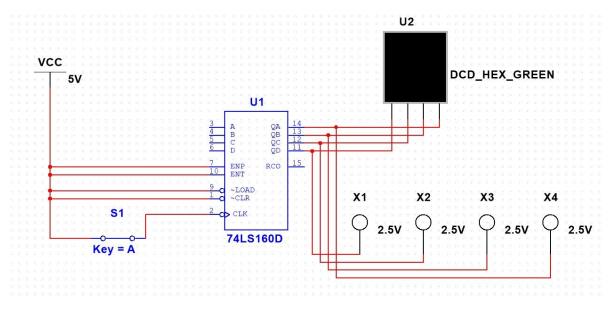

## Задание 6

